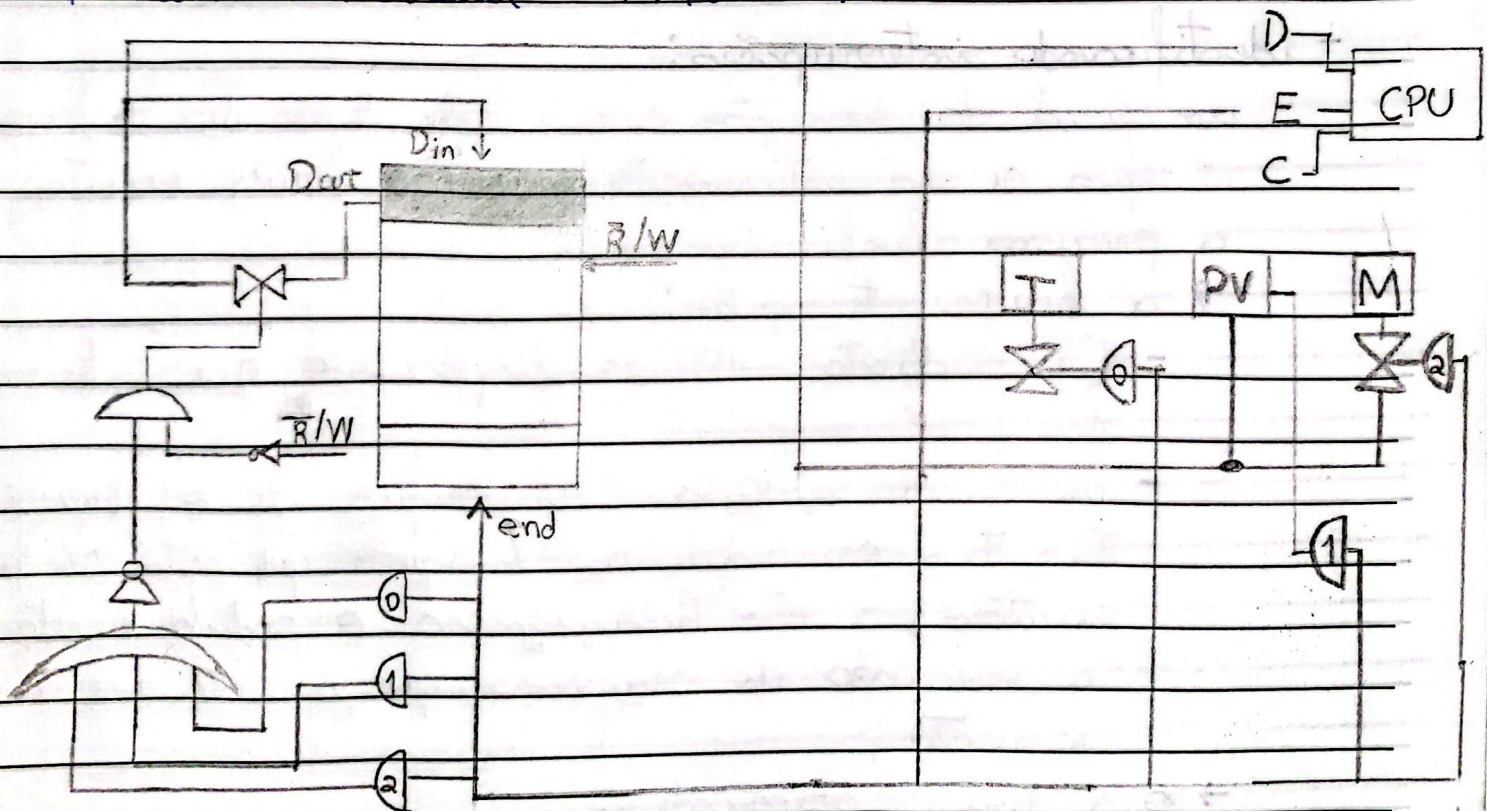


30/05/2023


- Gerenciando endereços para adicionar novos dispositivos a memória

Matheus R. Ferreira - 14762149



* Decodificadores

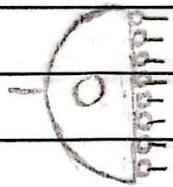- recebe os sinais de endereço e, com base nele, seleciona a célula de memória correspondente



o decodificador para o endereço 0, por exemplo, recebe 8 bits 0 (em um sistema de 8 bits), e para ativar a célula de memória correspondente, é construído com portas NOT em todos os entradas.